

7. マイクロコンピュータボードによる実験

1. 実験目的

マイクロコンピュータ Z80 が搭載されたボードを用いて、マイクロコンピュータの動作を理解するためのプログラムの作成を行う。

2. 実験内容


(第1回) 8ビットマイクロコンピュータ Z-80 に用いられる各種の命令を簡単なプログラムを動作させることによって理解する。

(第2回) パラレルデータ用 I/O ポートを用いて LED を点灯、消灯させる方法を修得した後、その LED を右端から左端まで順に 1つだけ発光させてゆく動作を繰り返すプログラムを作成する。点灯している LED を移動させるタイミングの決定にはステート数を利用したタイマーチンを作成して対処する。また、意欲のある学生のためにパラレルデータ用 I/O ポートを用いたステッピングモータの制御に関する実験を用意した。

(第3回) 割り込みについて学習する。モード2の割り込みを利用する。

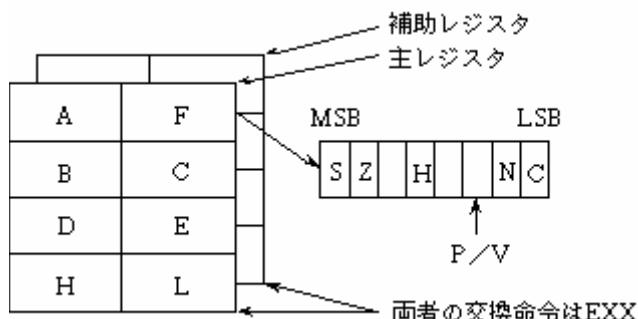3. 実験に必要な参考事項

Z-80 CPU は、下図に示すようなレジスタ構成を 2組持っている。このうち A はアキュムレータである。B, C, D, E, H, L は、それぞれが 8ビットの汎用レジスタであると同時に、(B と C), (D と E), (H と L) というペアにより 16ビットレジスタとして利用することもできる。F はフラグレジスタで、命令の実行により現われる様々な状態を記憶する。



§ 第1回(簡単なプログラムについて)

4. 基本操作

別添の資料を参照して操作方法を理解せよ。

課題 1－1

別添の資料の 13 節<ステップ実行>を実行してみよ。各命令後の A レジスタと B レジスタの状態を確認せよ。

```

        ORG      08000H
main:
8000 3E 02          LD      A , 02H
8002 06 0B          LD      B , 0BH
8004 80            ADD     A , B
8005 76            HALT
                      END

```

例 3 のプログラム（アセンブラー版）

5. Z-80 命令に関する実習

課題 1－2

以下の各プログラムの動作を十分検討した後、ハンドアセンブルし、実機で動作を確認せよ。

(1) レジスタの働き, データ転送命令

- | | | | |
|------|-----|----------|---------|
| 1. 1 | LD | A, | 33H |
| | LD | B, | 55H |
| | LD | C, | 77H |
| | LD | A, | 11H |
| | LD | BC, | 2233H |
| 1. 2 | LD | (8000H), | A |
| | LD | A, | B |
| | LD | (8001H), | A |
| | LD | A, | C |
| | LD | (8002H), | A |
| | LD | (8003H), | BC |
| 1. 3 | LD | A, | (8001H) |
| | LD | B, | A |
| | LD | A, | (8000H) |
| | ADD | A, | B |
| | LD | (8002H), | A |

(2) 加算、減算命令

- | | | | |
|------|-----|----|---------|
| 2. 1 | LD | A, | (8001H) |
| | CPL | | |
| | ADD | A, | 01H |

	LD	B,	A
	LD	A,	(8000H)
	ADD	A,	B
	LD	(8002H),	A
2. 2	LD	A,	(8001H)
	LD	B,	A
	LD	A,	(8000H)
	SUB	B	
	LD	(8002H),	A

(3) 比較命令

3. 1	LD	A,	(8000H)
	CP	3AH	

(4) ジャンプ命令

4. 1	8000:		
	LD	A,	00H
	LD	B,	20H
	8004:		
	ADD	A,	B
	JP	8004H	
4. 2	LD	A,	00H
	LD	B,	20H
	L1:		
	ADD	A,	B
	JP	P,	L1
4. 3	LD	A,	00H
	LD	B,	20H
	L1:		
	ADD	A,	B
	JP	NC,	L1
4. 4	LD	A,	00H
	LD	B,	20H
	L1:		
	ADD	A,	B
	JP	NZ,	L1

(5) 相対ジャンプ命令

5. 1 LD A, 00H
LD B, 20H
L1:
ADD A, B
JR L1

(6) 論理演算命令

6. 1 LD A, 55H
AND F0H
LD A, 55H
OR F0H
LD A, 55H
XOR F0H

(7) ローテイト、シフト命令

7. 1 LD A, 1FH
SRL A
SRL A
SRL A
SRL A
LD A, 1FH
RRC A
RRC A
RRC A
RRC A

検印


§ 第2回(I/Oポートの制御)

6. LEDの点灯に関する実習

入出力装置とのデータのやり取りは、I/Oポートを介して行われる。本実習ボードにも 8255

というパラレルデータ用 I/O ポート LSI が接続されている (IC5). 8255 には A, B, C の 3 つのポートがあり、それぞれのポートは 8 ビットで構成されている。各ポートはビットごとに入出力を指定できる。LED ボード中のスイッチ PA0-PA7 は A ポートに、LED1-LED8 は B ポートに接続されている。

(回路図)

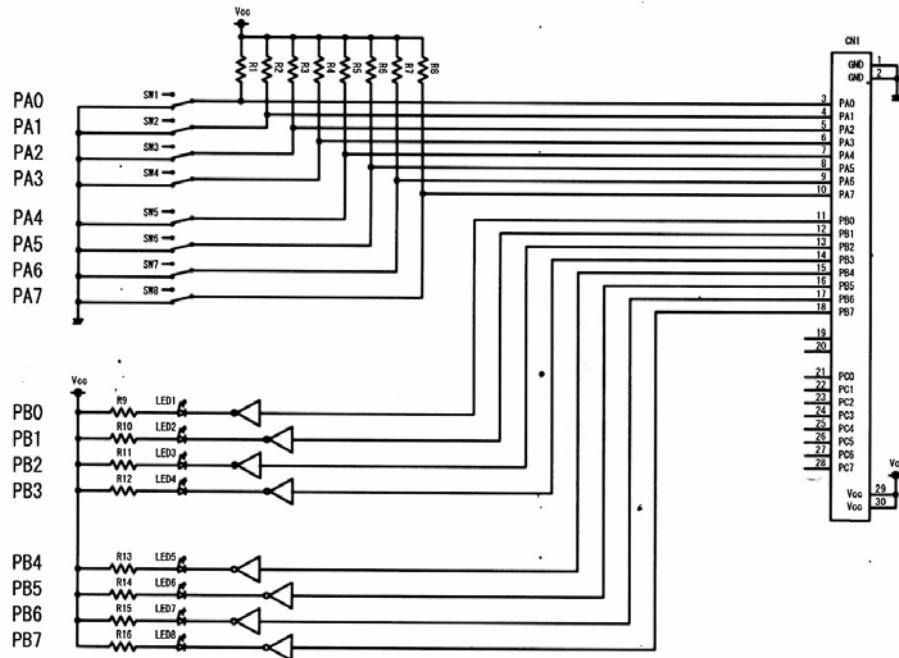

名称	I/O アドレス	入出力設定アドレス	入出力（ビットごとの入出力は省略するがわかるだろう）
ポート A	04H	14H	00 出力 FF 入力
ポート B	05H	15H	00 出力 FF 入力

課題 2-1

次のプログラムは LED の右 4 ビットを点灯するプログラムである。

- (1) この動作確認をせよ。
- (2) 左 4 ビットを点灯するように変更せよ。

8000	LD A, 00H	3E 00
8002	OUT (15H), A	D3 15 /* B ポートを出力に設定 */
8004	LD A, OFH	3E 0F
8006	OUT (05H), A	D3 05 /* B ポートに A レジスタの内容 OF を出力する */

8008 HALT 76 /* 停止 */

検印

課題 2－2

A ポートにつながっているディップスイッチを入力に設定してディップスイッチの値を B ポートに接続されている LED に出力する次のプログラムを完成せよ。

8000	LD A, 00H	3E00
8002	OUT (15H), A	D3 15 /* B ポートを出力に設定 */
8004	LD A, []	[] /* A ポートを入力に設定 */
8006	[]	[]
8008	IN A, (04H)	[] /* A レジスタに A ポート (ディップスイッチの値を格納) */
800A	OUT [], A	[] /* A レジスタの内容を B ポート (LED) に出力 */
800C	JP (8008H)	C3 08 80 /* 8008H へジャンプして次の入力を待つ */

検印

7. ステート数を利用したタイマーチーンの作成

機械語の各命令は、マイクロプロセッサのクロック周波数に同期して行われ、各命令の実行時間はクロック周波数の 1 周期の倍数となっている。クロック周波数の 1 周期の時間を 1 ステートという。この実験ボードでは、クロック周波数=6MHz だから

$$1 \text{ ステート} = 1/6\text{MHz} = 1/(6 \times 10^6) = 0.167 \times 10^{-6} (\text{sec}) = 0.167 (\mu\text{s})$$

である。このことを利用して 1 秒タイマーチーンを作成する。さらに、LED を右端から左端まで 1 つずつ点灯させて行くプログラムに応用する。

課題 2－3

次のプログラムをステップ実行してみよ。その後、AUTO 実行するとどうなるか？

8000	LD A, 00H	3E 00
8002	OUT (15H), A	D3 15 /* B ポートを出力に設定 */

8004	LD A, 01H	3E 01
8006	OUT (05H), A	D3 05
8008	RLC A	07 /* 左に 1 ビットシフト */
8009	JP (8006H)	C3 06 80

検印

AUTO 実行した結果は全ての LED が点灯という結果となる。これは、点灯、消灯の速度が速すぎ、人の目では知覚できないためである。そこで、知覚できるようにするために、特に点灯間隔を 1 秒となるようにする。

8000	LD A, 33H	ステート数 T=7
8002	LD B, A	ステート数 T=4

は A レジスタに 33H を格納し、B レジスタに A レジスタの 33H を移すというものだが、付録の命令表のステート数 T を見ると LD r, n が T=7 であるのに対し、LD r, r' は T=4 である。よってこの命令 2 つの実行時間は $(7+4) \times (1/6) (\mu s) = 1.83 (\mu s)$ となる。以下では 8100 番地から始まるサブルーチン（まあ、C 言語の関数みたいなものです。C 言語の関数がサブルーチンみたいなものと言ったほうがよいかも知れない）で 0.1 秒を作っている。

課題 2 - 4

以下のプログラム中、WAIT:サブルーチンが 0.1 秒をつくるように 8102 番地の BC レジスタに代入する値 x を求め、プログラムを完成せよ。 $x=FFFF=65535$ にしても 1 秒には足りないから、0.1 秒を作っていることに注意する。メインルーチンの方で B レジスタを利用して 1 秒を作っている。

$$(式) \quad (11 + \boxed{} + 10 + (6+4+4+10) \times x + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}) \times \frac{1}{6} \times 10^{-6} = 0.1$$

より $x = \boxed{}$ (10 進), 16 進に直すと $x = \boxed{} H$

8000	LD A, 00H	3E 00
8002	OUT (15H), A	D3 15
8004	LD A, 01H	3E 01

8006	OUT (05H), A	D3 05				
8008	RLC A	07				
8009	LD B, []	[] []				/* 上の注意を読めば何を代入すればよいか わかるはず*/
800B	CALL WAIT:	CD 00 81				/* 8100 から始まるサブルーチンを呼びだす. サブルーチン終了後はこのアドレス 800B に戻 る*/
800E	DEC B	05				
800F	JP NZ []	C2 []				/* どのアドレスにジャンプするのだろう */
8012	JP []	C3 []				/* 同じく */
 WAIT:						
8100	PUSH AF	F5				/* PUSH と POP については下の説明を参照 T=11 */
8101	PUSH BC	C5				/* T=[] */
8102	LD BC, []	01 []				/* T=10 <u>ここが問題の部分</u> . 反転することも 忘れずに */
8105	DEC BC	[]				/* T=6 */
8106	LD A, B	[]				/* T=4 */ } この部分は(8102H)で決め た回数ループする
8107	OR C	[]				/* T=4 */ }
8108	JP NZ (8105H)	C2 05 81				/* T=10 */
810B	POP BC	C1				/* T=[] */
810C	POP AF	F1				/* T=[] */
810D	RET	C9				/* T=[] */

検印

サブルーチン WAIT の補足 :

(1) 8100 と 8101 の PUSH は AF レジスタと BC レジスタの値をスタックに格納する。このようにしないと、メインルーチンのレジスタの値がサブルーチンで書き換えられてしまい、おかしなことになる。C 言語の変数のローカル宣言と思えばよい。

C
B
F
A

stack 上ではデータは積み上げられてゆく (だから stack な訳だが). そして、取り出すときは上のものから取り上げられている。よって取り出す命令 POP は POP BC, POP AF の順となる。

(2) 8107 は何をやっているかというと、A レジスタに入った B レジスタの値と C レジスタの値の論理和をとっている。これが 0 となるのは、B と C が共に 0 のときとなる。

レポート用の問題として点灯間隔をより 1 秒に近いようにするにはどうすればよいかという問題をあげておこう。

8. ステッピングモータの制御 (この課題は 15:30までに 7 を終えた者だけが希望により取り組むことができる。もちろんこの課題を終えることができれば成績に加算される。課題 2-5 のみ取り組むのも可とする。)

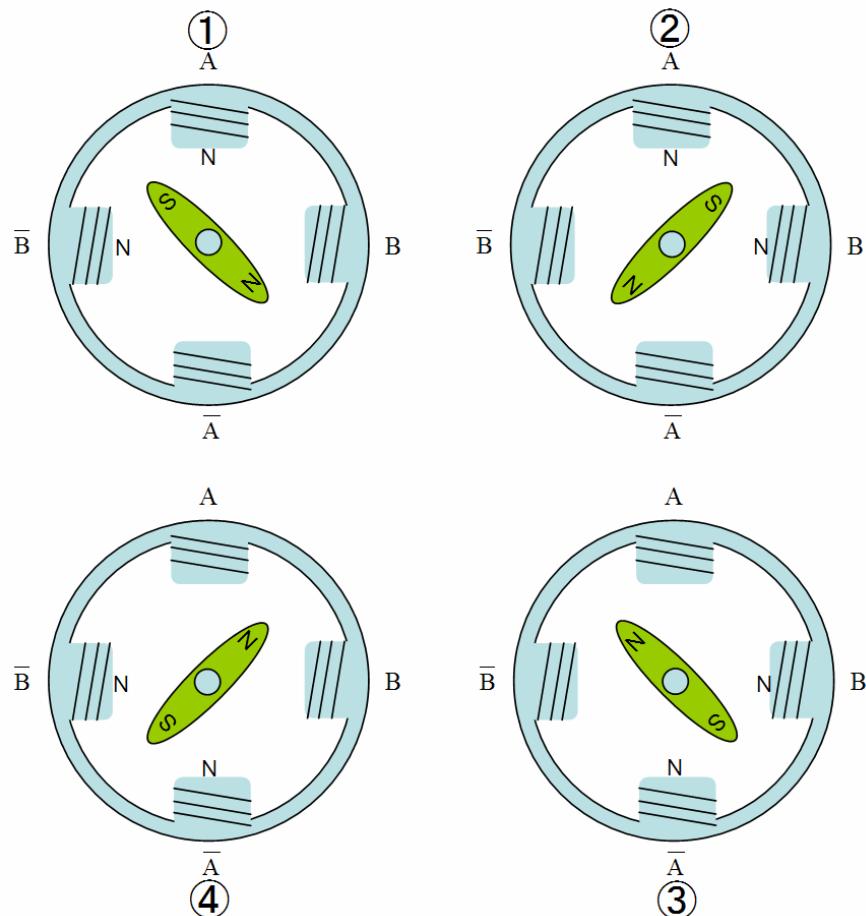


図 A

ステッピングモータは入力パルス数に比例して正確な回転運動をさせることができるモータであり、プリンタの給排紙など正確な位置決めが必要な場面で使用されている。図 A は 4 つの電磁石をもつステッピングモータを表す。電磁石（2つ）が電流を流すことで N 極に磁化される度に回転子の S 極が引かれて行くことがわかる。図 B の①～④を 1 回行うことにより回転子はちょうど 1 回転する。

この実験の実際のステッピングモータは図 B の①～④を 1 回行うことにより回転子を 72° 回転する仕様になっている。

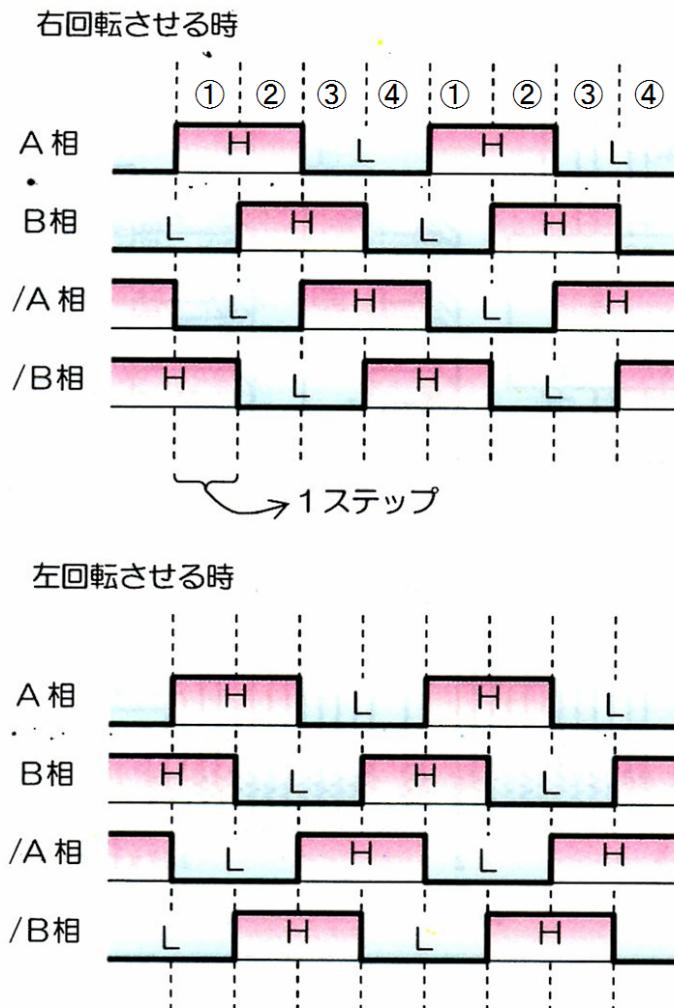


図 B

ステッピングモータ接続に関する 8255 のポート割り当て状況について述べる。A ポートは一応入力に設定する。A ポートからの入力によりキャリアの位置を把握することができるが、今回は使わない。B ポートの下位 4 ビットがステッピングモータの A, B, \bar{A} , \bar{B} に接続されている。よって B ポートは出力に設定する。C ポートは上位 4 ビットは入力とし、キャリアが左端に到達したか、右端に到達したかを知ることができる。下位 4 ビットは出力とする。実際使うのは、最下位のビットだけでダイレクトパルスモードを設定するのに用いるだけ

である。詳しくは図 C のようになる。

A. ポート割り当て

Port A (モータユニット → マイコン)

PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
					位置データ (スライドVRの値)		

位置データの値の範囲は、-64 ~ +63 (40H~3FH) です。
センターが 0 となります。

Port B (マイコン → モータユニット)

スピードモード時 (PCO : 0 の時)

PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
移動方向				移動速度			

移動方向は、左への移動は「1」、右への移動は「0」を指定します。

移動速度は、0 (停止) ~127 (最速) で指定します。

ダイレクトパルスマード時 (PCO : 1 の時)

PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
				A 相	B 相	/A 相	/B 相

バイポーラ型のモータなので、2相励磁の信号を出力してください。

Port C (上位：モータユニット → マイコン

下位：マイコン → モータユニット)

PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
リミット 左	リミット 右	プッシュ スイッチ SW1	プッシュ スイッチ SW2				Direct mode

リミット左は、キャリアが左端に来た時に 1 となります。
リミット右は、キャリアが右端に来た時に 1 となります。

プッシュスイッチは、押された時に 1 となります。

Direct mode は、「ダイレクトパルスマード」を選択するときに 1 にします。
(「スピードモード」選択するときは 0 にします。)

図 C

課題 2 – 5 (任意)

次のプログラムはキャリアが左端に到達したとき、右側に移動に変更し、右端に到達したときは、左に移動に変更するプログラムである。実行し、プログラムの内容を説明せよ。

検印

ステッピングモータの制御（繰り返し）

8000	LD A, FFH	3E FF	/* A ポートを入力に設定 */
8002	OUT (14H), A	D3 14	
8004	LD A, 00H	3E 00	
8006	OUT (15H), A	D3 15	
8008	LD A, F0H	3E F0	/* C ポート上 4 ビット入力、下 4 ビット出力 */
800A	OUT (16H), A	D3 16	
800C	LD A, 01H	3E 01	
800E	OUT (06H), A	D3 06	/* C ポートを direct mode に設定 */
8010	LD H, 33H	26 33	/* Pulse data */
8012	IN A, (06H)	DB 06	
8014	AND 80H	E6 80	/* リミット左のチェック */
8016	JP NZ, (8024H)	C2 24 80	
8019	LD A, H	7C	
801A	OUT (05H), A	D3 05	
801C	CALL WAIT:	CD 00 81	
801F	RLCA	07	
8020	LD H, A	67	
8021	JP (8012H)	C3 12 80	
8024	IN A, (06H)	DB 06	
8026	AND 40H	E6 40	/* リミット右のチェック */
8028	JP NZ, (8012H)	C2 12 80	
802B	LD A, H	7C	
802C	OUT (05H), A	D3 05	
802E	CALL WAIT:	CD 00 81	
8031	RRCA	0F	
8032	LD H, A	67	

```

8033    JP (8024H)      C3 24 80
8036    RET             1F

```

WAIT:

8100	PUSH AF	F5	/* PUSH と POP については下の説明を参照 T=11 */
8101	PUSH BC	C5	/* T= [] */
8102	LD BC, 1F 40	01 40 1F	/* T=10 この部分は 1F 40 を設定する */
8105	DEC BC	[]	/* T=6 */
8106	LD A, B	[]	/* T=4 */ } この部分は(8102H)で決めた回数ループする
8107	OR C	[]	/* T=4 */ }
8108	JP NZ (8105H)	C2 05 81	/* T=10 */
810B	POP BC	C1	/* T= [] */
810C	POP AF	F1	/* T= [] */
810D	RET	C9	/* T= [] */

課題 2－6 (任意)

このステッピングモータは図 B, ①～④を 1 回入力するごとに 72° モータが回転する仕様になっている。また、モータ 1 回転あたり、17.5mm キャリアは移動する。課題 2-5 を利用して原点から出発して

- (1) 左に 3.5cm 移動
 - (2) 右に 7.0cm 移動
- を行うプログラムを作成せよ。

課題 2－6 (任意)

ステッピングモータの制御

8000	LD A, FFH	3E FF	/* A ポートを入力に設定 */
8002	OUT (14H), A	D3 14	
8004	LD A, 00H	3E 00	
8006	OUT (15H), A	D3 15	
8008	LD A, F0H	3E F0	/* C ポート上 4 ビット入力, 下 4 ビット出力 */
800A	OUT (16H), A	D3 16	

```
800C LD A, 01H      3E 01  
800E OUT (06H), A    D3 06      /* C ポートを direct mode に設定 */
```

検印

§ 第3回(割り込みの概念)

9. 割り込み

割り込みとはプログラム中に外部装置からの信号により実行中のプログラムを中断させ、あらかじめ設定しておいた別のプログラムで処理を行うことをいう。パソコンでいえば、マウスが動いたときにどうするとかいうことに相当する。

Z-80には、ソフトウェアにより割り込みの許可／禁止を切り換えられるマスカブル割り込みと、禁止できないノンマスカブル割り込みがある。さらに前者のマスカブル割り込みには、モード0, 1, 2の3種の割り込みがある。このうち、今回の実験では、モード2の割り込み(ベクタ割り込みとも呼ばれる)を使う。

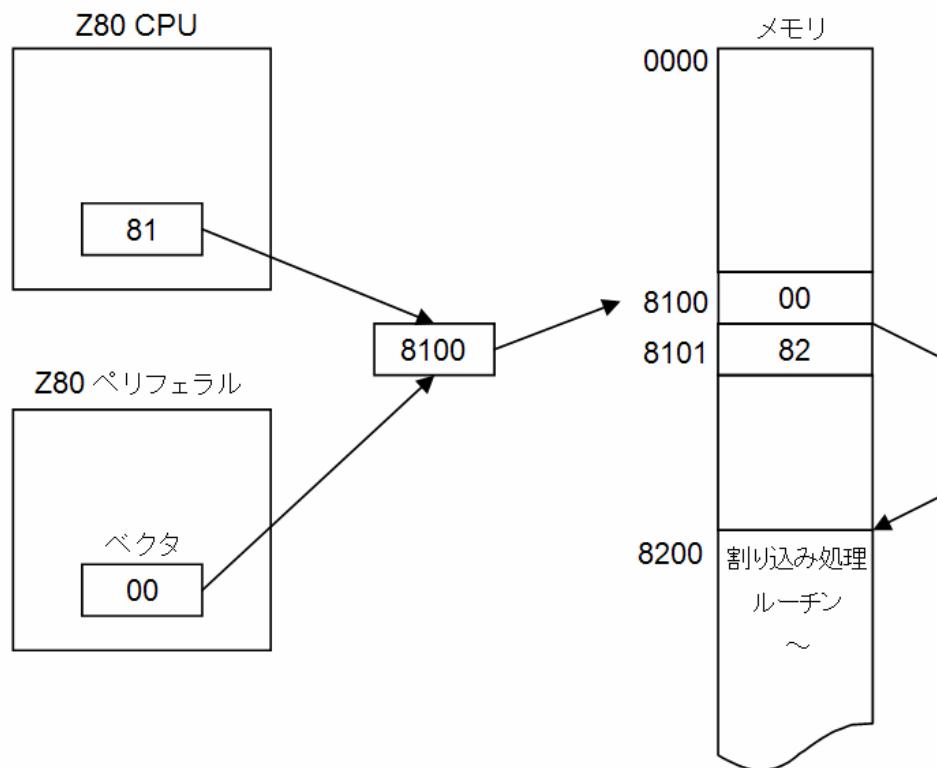


図 D

モード2の割り込みを利用するには、プログラムの始めの部分において“IM 2”という命令を実行することにより宣言される。割り込み処理ルーチンの先頭アドレスの決定過程は、上の図に示されているようなものである。まず、割り込みをかけたペリフェラル (かつつけない言い方をすれば、この実験の場合だったらジュース80円～ビール230円のボタンとかお金10円～500円のボタンのこと) が、ベクタと呼ばれる8ビットのアドレスデータをCPUに送り、CPUがこの8ビットアドレスとCPU内のIレジスタの8ビットと合わせて16ビットのアドレスデータとし、このアドレスから始まるメモリ2バイトに格納されている数値を割り込み処理ルーチンの先頭アドレスとする方式である。ベクタはペリ

フェラルゴとに違っており、この実験ならば

- | | |
|---------|------------------|
| ベクタ 00H | : コインスイッチを押す |
| ベクタ 02H | : 商品選択スイッチを押す |
| ベクタ 04H | : オペレーションスイッチを押す |

となっている。つまり、3種類のスイッチに対応して異なる3つの動作をさせることができることになる。後の課題3-1ではベクタ00H、3-2ではベクタ00Hと04Hを用いる。割り込み処理を含むプログラム作成上の留意点を以下に列挙する。

- (1) メインプログラムの始めにおいて、どの種の割り込みを利用するか明確に宣言すること (IM2 の宣言)。
- (2) マスカブル割り込みでは、割り込み処理が開始されると自動的に DI(割り込み禁止)の状態になる。そのため、割り込み処理ルーチンから抜ける手前で EI(割り込み許可)する必要がある。そのため、Z80 ファミリを使用した場合、EI 命令の後 RETN 命令を用いて割り込み処理ルーチンから抜けることにより、次回の割り込みに確実に対処できる。
- (3) 割り込みテーブルの番地指定は、下位、上位の順である。

課題3-1

次のプログラムは、コインスイッチが押されたときに割り込みをかけ、押されたスイッチ（アドレス 0xFBH）の値を取り込み、オペレーション（アドレス 0xFCH）の LED に出力するプログラムである。プログラムを完成せよ。スイッチの I/O アドレスは、以下の資料を参考にせよ（後の課題のために C レジスタは現在自販機に入っている金額、D レジスタは、現在投入したコインを想定している）。

8000				/* 上の注意の (1) */
8002	LD A, 81H	3E 81		/* 別に 81 でなくてもよいのだが、図 D に合わせた */
8004	LD I, A			
8006	LD C, 00H	0E 00		/* まだお金が入っていない */
8008	LD D, 00H	16 00		/* まだお金を入れていない */
800A				/*えいと気合を入れて割り込み可とする*/
800B	LD A, D			/* 割り込みがかかつっていたら D に値が入っている */
800C	OUT (, A			/* オペレーション LED に出力 */
800E	JP (800BH)	C3 0B 80		/*ここは重要。800B から 800E をプログラムが

ループしている間に（いつ押されるかわから
ない）割り込みを待つのである*/

8100



/*何を書けばよいのだろう？図Dをみよ*/

8101



/* 以下が割り込み処理ルーチンの本体*/

8200 IN A, (FAH) DB FA

/*ここはサービス. コインスイッチの I/O ア
ドレスは(0xFAH)である. */

8202



/*A レジスタの値をD レジスタに移す. つまり,
お金が入ったことになる*/

8203



/*”えい”と再び気合を入れる*/

8204 RETI



/*上の注意の（2）*/

検印

2. 割り込みベクタ割り当て

本装置は、Z80 のモード 2 割り込みを使用します。

ベクタ#0 : コイン SW 押下
ベクタ#1 : 商品選択 SW 押下
ベクタ#2 : オペレーション SW 押下

3. I/O アドレス割り当て

FAh (0xFA) : コイン

IN

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	0	0	500円 SW	100円 SW	50円 SW	10円 SW

OUT

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
割り当て なし							

FBh (0xFB) : 商品

IN

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	0	0	ピール SW	コーヒー SW	紅茶 SW	ジュース SW

OUT

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
割り当て なし	割り当て なし	割り当て なし	割り当て なし	ピール LED	コーヒー LED	紅茶 LED	ジュース LED

FCh (0xFC) : オペレーション

IN

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
取消 SW	0	0	釣銭 SW	商品取出 SW	商品取出 SW	商品取出 SW	商品取出 SW

OUT

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
割り当て なし	割り当て なし	割り当て なし	釣銭 LED	取出口 ピール LED	取出口 コーヒー LED	取出口 紅茶 LED	取出口 ジュース LED

FDh (0xFD) : 金額表示用 7SEG LED (-の位)

FEh (0xFE) : // (十の位)

FFh (0xFF) : // (百の位)

IN

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Don't care							


OUT

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
do	g	f	e	d	c	b	a

4. コネクタピン割り当て

50P バスコネクタ (CN1)
(80Z Mk5)

No.	用途	No.	用途
1	GND	2	GND
3	A0	4	A1
5	A2	6	A3
7	A4	8	A5
9	A6	10	A7
11	D0	12	D1
13	D2	14	D3
15	D4	16	D5
17	D6	18	D7
19	/INT	20	/RESET
21	/RD	22	/WR
23	/M1	24	/IORQ
25	/HALT	26	/WAIT
27	/NMI	28	CLK
29	Vcc	30	Vcc
31	(未接続)	32	(未接続)
33	(未接続)	34	(未接続)
35	/MREQ	36	/RFSH
37	/BUSREQ	38	/BUSACK
39	A8	40	A9
41	A10	42	A11
43	A12	44	A13
45	A14	46	A15
47	Vcc	48	Vcc
49	GND	50	GND

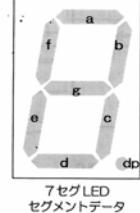

7セグLED
セグメントデータ

使用コネクタ
XG4A-5071 (オムロン)
適合コネクタ
XG4M-5031-T (オムロン) 等

課題3－2

課題3－1と同じ状況で内部状態（C レジスタ）が
0円（00），50円（02），100円（04）
をとるものとし，

- (1) 内部状態が50円で100円が投入された場合，商品取出のLEDを1つ点灯
- (2) 内部状態が100円で50円が投入された場合，商品取出のLEDを1つ点灯
- (3) 内部状態が100円で100円が投入された場合，商品取出のLEDを1つ点灯，釣
銭取出のLEDも1つ点灯
- (4) 商品取出，釣銭取出ボタンが押されたら割り込みをかけて消灯

するプログラムを作成せよ。内部状態はI/Oアドレス(0xFBH)につながれているLEDに表示
するものとする。（順序回路の実験と同じ内容）

8000			/* 上の注意の (1) */
8002	LD A, 81H	3E 81	/* 別に81でなくてもよいのだが，図Dに合 わせた */
8004	LD I, A		
8006	LD C, 00H	0E 00	/* まだお金が入っていない */
8008	LD D, 00H	16 00	/* まだお金を入れていない */
800A			/*えいと気合を入れて割り込み可とする*/
800B	LD A, D		/* 割り込みがかかっていたらDに値が入って いる */
800C	CP 00		/* D=0か？ */
800E	JP Z (802EH)	CA 2E 80	/* D=0ならば(802EH)～ */
8011	, 00	00	/* D=0にしておく */
8013	,		/* AレジスタにCレジスタの値を加える */
8014	LD C, A	4F	/* CレジスタにAレジスタの値を移しておく */

150円：

8015	CP 06H	FE 06	/*150円 (=06H)か？ */
8017	JP NZ 200円:	C2 23 80	/*150円でなければ200円かを調べるためジ ヤンプ */
801A	LD A, 01H	3E 01	/* 商品取出 LED を点灯のため */
801C	OUT (FCH)	D3 FC	
801E	LD C 00	0E 00	/* Cレジスタを0にクリア */

8020 JP (802EH) C3 2E 80 /*もちろん200円の場合は調べない*/

200円：

8023			/* 200円か? */
8025			/* 200円でなかったら(802EH)～ */
8028			/* 商品取出と釣銭取出のLEDを点灯 */
802A			
802C			/* Cレジスタを0にクリア */

内部状態：

802E			/* Cレジスタの値をAレジスタに */
802F	OUT (FBH)	D3 FB	/*商品選択スイッチのLEDに出力 */
8031	JP (H)		/*どこにジャンプすればよいのか? */

8100
8101

/*何を書けばよいのだろう？図Dをみよ*/

81 00 /*商品取出と釣銭取出のLEDの消灯用の割り込みアドレスの設定 */
81 83

/*以下が割り込み処理ルーチンの本体*/

8200	IN A, (FAH)	DB FA	/*ここはサービス。コインスイッチのI/Oアドレスは(0xFAH)である。 */
8202			/*Aレジスタの値をDレジスタに移す。つまり、お金が入ったことになる*/
8204			/*”えい”と再び気合を入れる*/
8204	RETI		/*上の注意の(2) */

8300	LD A, 00	3E 00	/*商品取出と釣銭取出の LED の消灯用*/
8302	OUT (FCH)	D3 FC	
8304	EI	FB	
8305	RETI	ED 4D	

検印

文責 渡辺 宏太郎 (情報数理研究室), 黒川 恭一 (コンピュータ工学研究室)
2010/03/16 第1版